

(別紙) 職業訓練 I 類 B 専門 (機械・メカトロ系) 専門問題 I

【問 16】

下図のような3つの抵抗からなる回路に、6 Vを印加し 2.0 Aの電流が流れているとき、抵抗値 R_1 の値として、次のうち正しいものを一つ選びなさい。

- 1 1Ω
- 2 3Ω
- 3 5Ω
- 4 6Ω
- 5 8Ω

